

# EL RELÉ

## 1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un relé es un interruptor accionado por un **electroimán**.

Un electroimán está formado por una barra de hierro dulce, llamada **núcleo**, rodeada por una **bobina** de hilo de cobre (Fig. 1). Al pasar una corriente eléctrica por la bobina (Fig. 2) el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del **campo magnético** producido por la bobina, convirtiéndose en un **imán** tanto más potente cuanto mayor sea la **intensidad** de la corriente y el **número de vueltas** de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la bobina, desaparece el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán.

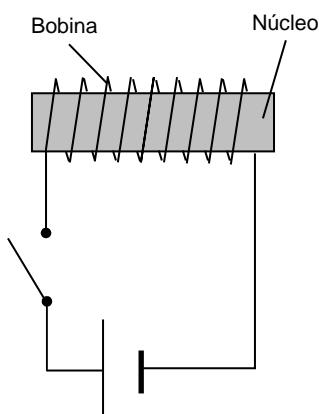


Fig. 1

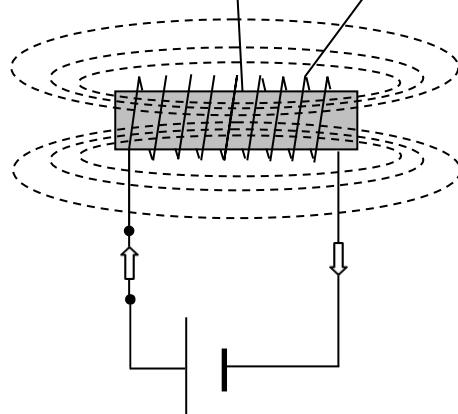


Fig. 2

El relé más sencillo está formado por un **electroimán** como el descrito anteriormente y un **interruptor de contactos** (Fig. 3). Al pasar una pequeña corriente por la bobina, el núcleo se imanta y atrae al **inducido** por uno de sus extremos, empujando por el otro a uno de los contactos hasta que se juntan, permitiendo el paso de la corriente a través de ellos. Esta corriente es, normalmente, mucho mayor que la que pasa por la bobina.

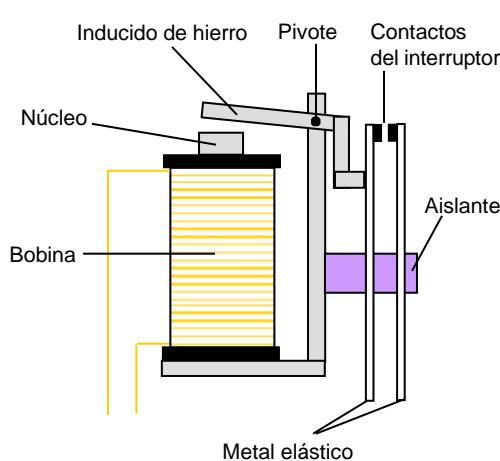


Fig. 3

El **símbolo del relé** de la Fig. 3 es el que puede verse en la Fig. 4. La bobina se representa por un rectángulo alargado con una línea a 45° que lo atraviesa en su parte central. El interruptor de contactos se representa como un interruptor normal. Entre la bobina y el interruptor se establece un vínculo mediante una línea de trazos, para dar a entender que el interruptor se cierra por efecto de la bobina.

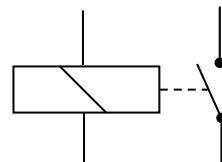


Fig. 4

## 2. TIPOS DE RELÉS

El relé que hemos visto hasta ahora funciona como un interruptor. Está formado por un **contacto móvil** o **polo** y un **contacto fijo**. Pero también hay relés que funcionan como un **comutador**, porque disponen de un polo (contacto móvil) y dos contactos fijos (Fig. 5).

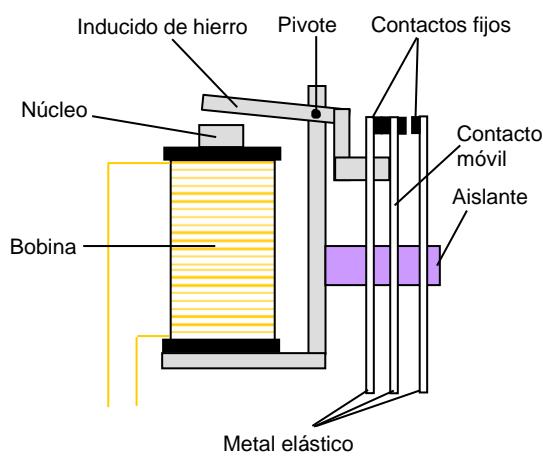


Fig. 5

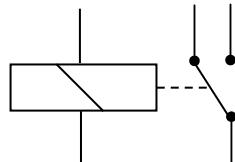


Fig. 6

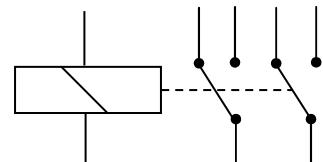


Fig. 7

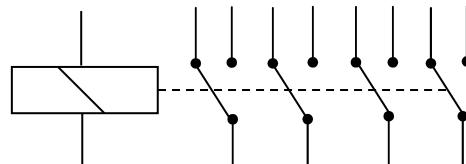


Fig. 8

Cuando no pasa corriente por la bobina el contacto móvil está tocando a uno de los contactos fijos (en la Fig. 5 el de la izquierda). En el momento que pasa corriente por la bobina, el núcleo atrae al inducido, el cual empuja al contacto móvil hasta que toca al otro contacto fijo (el de la derecha). Por tanto, funciona como un **comutador**. En la Fig. 6 puede verse el símbolo de este tipo de relé.

También existen relés con más de un polo (contacto móvil) siendo muy interesantes para los proyectos de Tecnología los relés comutadores de **dos polos** (Fig. 7) y los de **cuatro polos** (fig. 8).

## 3. CONTROL DE UN MOTOR MEDIANTE RELÉ

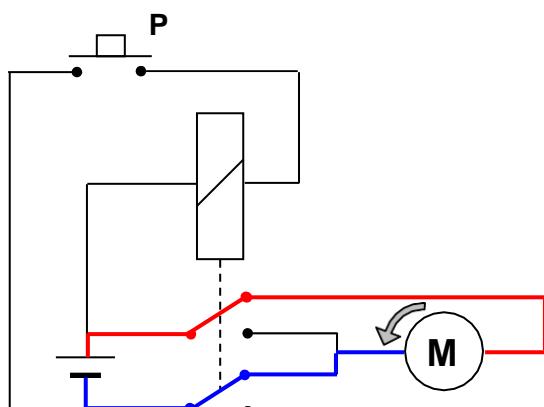


Fig. 9

En muchos proyectos de Tecnología es necesario **controlar el giro**, en ambos sentidos, de un pequeño **motor eléctrico** de corriente continua. Dicho control puede hacerse con una **llave de cruce** o con un **comutador doble**, pero también podemos hacerlo con un **relé**, como veremos a continuación.

Observa la Fig. 9. La bobina del relé se ha conectado a la pila a través de un **pulsador NA** (normalmente abierto) que designamos con la letra P. El motor se ha conectado a los **contactos fijos** del relé del mismo modo que si se tratase de un comutador doble. Los dos **polos** del relé se conectan a los borne de la pila.

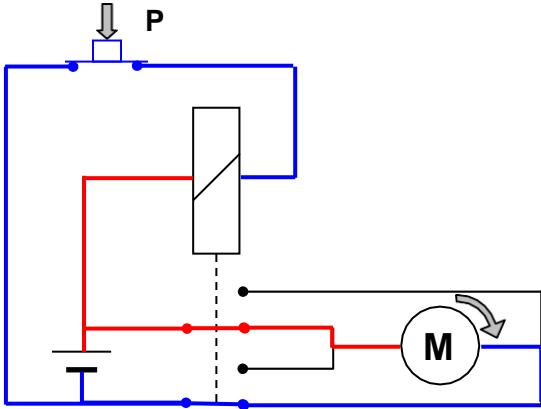


Fig. 10

En esta situación al motor le llega la corriente por el borne derecho y le sale por el izquierdo, girando en sentido antihorario (Fig. 9).

Al accionar el pulsador P (Fig. 10) suministramos corriente a la bobina del relé, haciendo ésta que los contactos móviles cambien de posición, con lo cual la corriente le llega al motor por su borne izquierdo y le sale por el derecho, girando en sentido horario.

El tipo de control descrito tiene dos **inconvenientes**:

- el motor no se para nunca
- hay que mantener accionado el pulsador para que el motor gire en uno de los dos sentidos.

El problema de **parar el motor automáticamente** se soluciona mediante **interruptores finales de carrera**, accionados por el **elemento móvil** (por ejemplo, una puerta corredera). Dichos interruptores deben colocarse en los cables que conectan el motor con el relé, de manera que corten la corriente del motor en el momento adecuado.

Para no tener que estar accionando de forma continua el pulsador hay dos posibilidades:

- Utilizar un **interruptor** en lugar de un pulsador. Esta solución nos obliga a controlar el motor desde un solo lugar (donde esté el interruptor).
- Modificar el circuito que conecta la bobina con la pila, mediante lo que se llama **circuito de enganche** del relé. Como veremos, esta solución nos permite controlar el motor desde dos puntos diferentes, lo cual es necesario en algunos casos, como por ejemplo si queremos poder abrir y cerrar una puerta de garaje tanto desde dentro como desde fuera del mismo.

### 3.1. Circuito de enganche

*El circuito de enganche consiste en establecer un **camino alternativo** para que le siga llegando corriente a la bobina cuando dejemos de accionar el **pulsador** (Fig. 11). Para ello, necesitamos que el relé tenga, al menos, un polo más de los que necesitemos para controlar el dispositivo que sea (motor, bombilla, etc), ya que es a través de uno de los polos del relé como la bobina seguirá recibiendo corriente cuando dejemos de accionar el pulsador.*

Para comprender mejor en qué consiste el circuito de enganche, supongamos que queremos controlar el encendido de una **bombilla** mediante un relé de dos polos y cuatro contactos (Fig. 11). Utilizaremos una pila para suministrar corriente a la bobina y otra para hacerlo a la bombilla, para que el esquema del circuito sea más claro. También hemos señalado con **línea más gruesa** los cables del circuito de enganche.

Podemos observar que la corriente procedente del **borne positivo de la pila** puede llegarle a la bobina a través del cable que tiene el **pulsador P1** (de tipo NA) y a través del cable que conecta el borne positivo de la pila con uno de los polos del relé, así como del cable que conecta el **contacto abierto** correspondiente a ese polo con el terminal de entrada de la bobina. Este segundo camino es el **circuito de enganche** que, como podemos observar, incluye un **pulsador P2**, de tipo NC (normalmente cerrado) cuya función veremos a continuación.

Al accionar el **pulsador P1** (Fig. 12) la bobina se activará y los **contactos móviles** del relé cambiarán de posición, cerrándose, por una parte, el circuito de la **bombilla** y, por otra, el **circuito de enganche**.

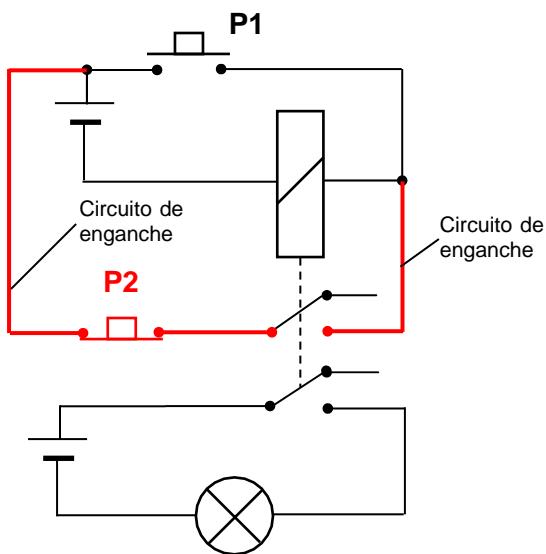


Fig. 11

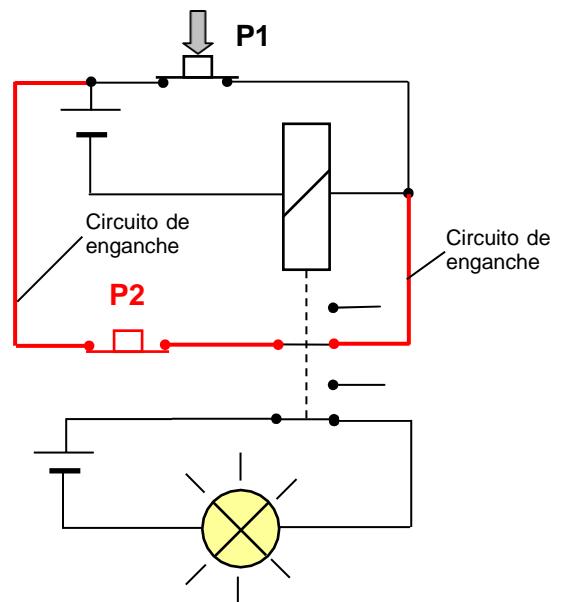


Fig. 12

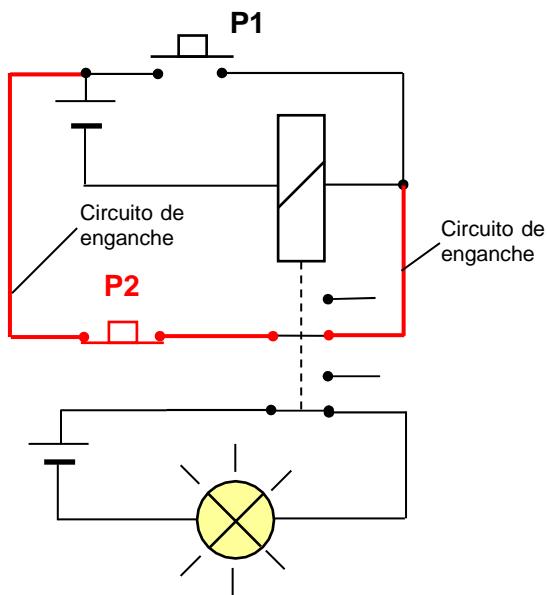


Fig. 13

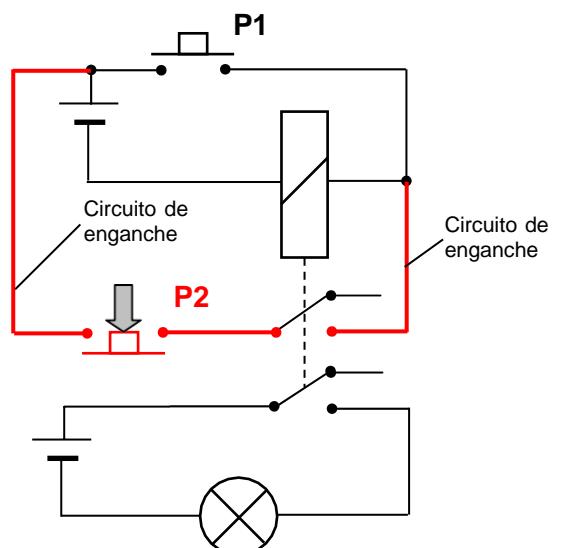


Fig. 14

Para **mantener encendida la bombilla** no es necesario que permanezca accionado el pulsador P1, ya que si dejamos de actuar sobre él (Fig. 13) la bobina seguirá recibiendo corriente a través del **círculo de enganche**.

Cuando queremos **apagar la bombilla** (Fig. 14) tendremos que accionar **un instante** el **pulsador P2**, con objeto de abrir el circuito de enganche y, por tanto, cortar la corriente de la bobina. De esta forma, una vez soltado el pulsador P2 nos encontraremos de nuevo en la situación representada en la Fig. 11.

De esta manera hemos controlado el encendido y apagado de una bombilla, accionando un instante el pulsador P1 para encenderla y accionando otro instante el pulsador P2 para apagarla.

